

Calculadora Binária:

Bases Numéricas:

Quando escrevemos um número qualquer, o fazemos, cotidianamente, utilizando a base decimal. A razão para este fato é um tanto quanto simples, temos dez dedos nas mãos. Desta forma, o número 123 se escreve como

$$123 = 1 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 3 \times 10^0.$$

Se escolhêssemos a base 8, por exemplo, o mesmo número seria representado por

$$(173)_8 = 1 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 3 \times 8^0,$$

em geral, um número inteiro escrito em uma base arbitrária $b \geq 2$ terá a forma¹

$$(xyzw)_b = x \times b^3 + y \times b^2 + z \times b^1 + w \times b^0,$$

onde os algarismos x, y, z e w são números naturais entre 0 e $b - 1$.

Na base binária, $b = 2$, os algarismos pode ser apenas 0 ou 1. O número 123, nesta base, seria escrito como $(1111011)_2$, verifique.

Base Binária - Lógica

Como mostramos, um número escrito na base binária será composto por uma sequência de 0 e 1. Não é difícil perceber que é possível fazer uma relação direta identificando 0 com Falso e 1 com Verdadeiro. A ideia, portanto, é tentar, a partir de conectivos lógicos, realizar operações aritméticas com números escritos em uma base binária.

Vamos definir o conectivo **ou exclusivo**, simbolizado por \vee . Se fôssemos construir uma

¹Note que os números não inteiros podem ser continuados com termos depois da vírgula multiplicando b^{-1}, b^{-2} , etc.

sentença em português com ou exclusivo, poderíamos pensar em algo como: Suponha que a final do campeonato paulista seja entre Corinthians e o risível time do Palmeiras. Pode-se dizer “Corinthians ou Palmeiras será campeão paulista”. Esse ‘ou’ poderia ser pensado como ‘ou exclusivo’ já que apenas um deles pode ser campeão. Portanto, a proposição precisa se escreveria como ‘Corinthians \vee Palmeiras será campeão paulista’.

A Tabela Verdade para tal conectivo se escreveria como (identificando V=1, F=0).

p	q	$p \vee q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

, Verifique que $p \vee q = (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$.

Agora, voltemos à base binária e façamos soma entre dois números escritos na base 2 de apenas um algarismo (mantereí o 0 à esquerda quando for o caso por razões didáticas):

$$\begin{aligned}
 0 + 0 &= 00, \\
 1 + 0 &= 01, \\
 0 + 1 &= 01, \\
 1 + 1 &= 10.
 \end{aligned} \tag{1}$$


Notem que, se associarmos 0=F e 1=V e se identificarmos as parcelas da soma às proposições a e b respectivamente, o algarismo da direita será o valor de verdade da sentença $a \vee b$ enquanto que o algarismo da esquerda será o valor de $a \wedge b$ (confiram).

A calculadora.

A grande vantagem de se tratar com bases binárias, é a imensa possibilidade de construções físicas nas quais os algarismos 0 ou 1 podem ser representados como interruptores que

acendem/apagam lâmpadas, portas abertas/fechadas, presença/ausência de sinais, etc. Utilizaremos, a partir de então, a representação padrão de portas lógicas em circuitos eletrônicos a fim de construir estruturas fundamentais de uma calculadora binária. De maneira simplificada, a presença de sinal (em geral corrente elétrica a partir de um valor mínimo) em um determinado ponto do circuito é representada por 1 e a ausência por 0 e cada porta lógica é um componente eletrônico que funciona como um conectivo lógico associado.

 
Abaixo, representação padrão das portas lógicas usuais



da lista acima, utilizaremos a porta OR (\vee) a porta AND (\wedge) e a porta XOR ($\underline{\vee}$).

Vamos, agora, computar a soma $a + b$ exatamente como descrito em (1). Nesse caso simples, $a + b = ys$, sendo $a \underline{\vee} b = s$ e $a \wedge b = y$.

 O circuito eletrônico é representado pelo esquema ²:



A construção acima é claramente limitada já que está restrita a apenas números binários de um algarismo, ou seja, a soma mais complicada capaz de executar seria $1 + 1 = 2$.

Escrevamos, na base binária, como se somam os números $10111 + 01110$.


²Figura adaptada de: <http://www.instructables.com/id/4-Bit-Binary-Adder-Mini-Calculator/>

	6	5	4	3	2	1
X	1	1	1	1		
A		1	0	1	1	1
B	+	0	1	1	1	0
S	1	0	0	1	0	1

Na soma acima, cada algarismo será representado por uma letra correspondente à sua linha (X, A, B ou S) indexada por um número, $1, \dots, 6$ correspondente à coluna. Por exemplo, observando os algarismos em negrito temos $A_2 = 1$ e $S_4 = 0$. A ideia é construir a estrutura fundamental de uma calculadora binária que corresponde a operação de uma coluna na soma acima. Naturalmente, as entradas seriam os algarismos na posição k das parcelas A e B além do número que eventualmente veio da coluna anterior (o popular vai 1), representado pela letra X . As saídas seriam o algarismo da soma na mesma coluna, representada pela letra S e o eventual algarismo a ser somado na próxima coluna. Indexando cada um dos algarismos, teríamos as entradas A_k, B_k e X_k e as saídas S_k e X_{k+1} .

O esquema que representa tal unidade fundamental nada mais é do que a extensão do simplificado apresentado anteriormente seguindo os mesmos princípios básicos.

Abaixo, sua estrutura:

 

O circuito acima representa as operações lógicas:

$$(A_k \vee B_k) \vee X_k = S_k \quad (2)$$

$$(A_k \wedge B_k) \vee [(A_k \vee B_k) \wedge X_k] = X_{k+1},$$

podemos conferir, por exemplo, a coluna 4 na soma apresentada na página anterior. Para esta, teremos as entradas $A_4 = 0, B_4 = 1, X_4 = 1$. Aplicando em (2) temos, para obter S_4 , $(0 \vee 1) \vee 1 = 0$ e, para X_5 , $(0 \wedge 1) \vee [(0 \vee 1) \wedge 1] = 1$, que correspondem exatamente aos valores obtidos (verifiquem outras colunas e testem com outros números).

A construção de uma calculadora se faz, portanto, ligando várias unidades fundamentais como esta ordenadas de tal modo a representar cada coluna. Por exemplo, uma máquina de adição composta por 10 unidades fundamentais é capaz de somar números até o resultado máximo de $2^{11} - 1 = 2047$.

Pesquisem diversas construções para tal calculadora, as mais comuns são feitas com lâmpadas de led em circuitos acoplados mas há construções mecânicas utilizando bomba de ar e até mesmo com pequenas bolinhas. Veja esse exemplo e procure descobrir como são representados, mecanicamente, os conectivos lógicos.